

Para dudas y consultas enviar un correo a c.zuniga@eisanantonio.cl

Fecha de entrega de guía 05 de Junio

DISEÑAR EL SIGUIENTE CIRCUITO.

1.- UNA PERSONA DESEA QUE SU MOTOR ELECTRICO ENTRE EN FUNCIONAMIENTO SOLO CUANDO ESTEN ACCIONADOS LOS DOS BOTONES DE PARTIDA, Y QUE SE DETENGA CUANDO SE PRESIONE SOLO UNO.

Nota: RECORDAR QUE SE DEBE PRESENTAR EL CIRCUITO DE CONTROL, EL DE FUERZA Y LA SEÑALIZACION.